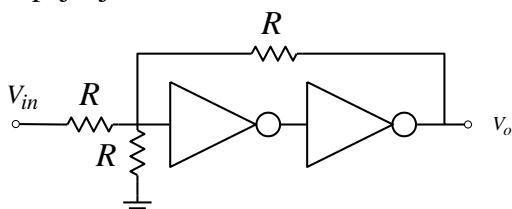


- Objasniti razliku sa stanovišta korisnika između komparatora i operacionog pojačavača.
- Nacrtati komparator sa histerezisom koji je realizovan pomoću idealnog integrisanog komparatora i dva jednaka otpornika, povezan u neinvertujuću konfiguraciju (ulazni signal ide na + priključak komparatora preko otpornika). Ako su otpornici jednakih vrednosti a naponi napajanja $V_{CC} = 5V$, $V_{EE} = -5V$, izračunati i nacrtati jednosmernu prenosnu karakteristiku.
- Nacrtati komparator sa histerezisom koji je realizovan pomoću integrisanog komparatora i dva jednaka otpornika, povezan u invertujuću konfiguraciju, (ulazni signal ide direktno na - priključak komparatora. Ako su otpornici jednakih vrednosti a naponi napajanja $V_{CC} = 5V$, $V_{EE} = -5V$, izračunati i nacrtati jednosmernu prenosnu karakteristiku.
- Kako se u kolima iz prethodne dve tačke može, dodatkom zener dioda, otpornika, ili promenom konfiguracije, promeniti centar i širina histerezisa kao i naponski nivoi na izlazu.
- Objasniti konfiguraciju industrijskog komparatora koji ima tranzistor na izlazu. Koje su mogućnosti povezivanja?
- Nacrtati komparator sa histerezisom koji je realizovan pomoću integrisanog komparatora sa tranzitorom na izlazu i dva jednaka otpornika, povezan u invertujuću konfiguraciju, (ulazni signal ide direktno na - priključak komparatora. Ako su SVI otpornici jednakih vrednosti R a JEDINI naponi napajanja $\pm 15V$, izračunati i nacrtati jednosmernu prenosnu karakteristiku.
- Ponoviti prethodnu tačku ako se za napajanje u kolu kolektora izlaznog tranzistora koristi napajanje od $+5V$, a emitor je povezan na masu.
- Ponoviti 6. tačku ako se za napajanje u kolu kolektora izlaznog tranzistora koristi napajanje od $+5V$, a emitor je povezan na masu preko otpornika $R/5$.
- a) Odrediti pragove komparacije kola sa slike ako su upotrebljeni logički invertori idealni, a napajanje $5V$:



- b) Nacrtati jednosmernu prenosnu karakteristiku.
c)
- Koristeći potreban broj idealnih CMOS invertora i otpornika, realizovati Šmitovo kolo čiji će pragovi komparacije biti $V_{TH} = 2V_{DD}/3$ $V_{TL} = V_{DD}/3$ (pogledati prethodni zadatak).
 - Ako je amplituda šuma na ulazu Šmitovog kola 10mV , kolika treba da bude razlika $V_{TH} - V_{TL}$, da bi kolo bilo imuno na šum?
 - Na slici je prikazan Šmitov komparator koji ima napajanje $V_{CC} = 5V$, $V_{EE} = -5V$. Ako je za $t < 0$ napon na izlazu bio V_{CC} , u funkciji od vrednosti napona V_1 i V_2 odrediti:
 - napon na izlazu ukoliko se u trenutku $t = 0$ zatvori prekidač P_1 ,
 - napon na izlazu ukoliko se u trenutku $t = 10\text{ms}$ otvori prekidač P_1 ,
 - napon na izlazu ukoliko se u trenutku $t = 20\text{ms}$ zatvori prekidač P_2 ,
 - napon na izlazu ukoliko se u trenutku $t = 30\text{ms}$ otvori prekidač P_2 .

