 


1. Na primeru idealnog invertora ilustrovati i objasniti karakteristike idealnog logičkog kola.
2. Na primeru NMOS tranzistora u omskoj oblasti, ako je  $V_{DS} \ll V_{GS} - V_T$  odrediti kolika je otpornost kanala u funkciji parametara  $C_{OX}, \mu_N, W, L, V_{GS} = V_{DD}, V_T$ .
3. Kolika je ulazna kapacitivnost NMOS tranzistora u funkciji  $C_{OX}, \mu_P, \mu_N, W, L, |V_{GS}| = V_{DD}, V_T$ , a kolika dvotranzistorskog CMOS invertora?
4. Koje su razlike statičkih karakteristika CMOS invertora u odnosu na idealan invertor?
5. Objasni nazive i smisao parametara  $V_{OH}, V_{OL}, V_{IH}, V_{IL}$ .
6. Objasniti šta su margine šuma logičkih kola.
7. Objasni nazive i smisao parametara  $I_{OH}, I_{OL}, I_O$ .
8. Objasniti pomoću jednačina vezu između  $V_{OH}, V_{OL}, V_{IH}, V_{IL}, I_{OH}, I_{OL}, I_O$ , i izlazne otpornosti logičkog kola.
9. Kako se definiše kašnjenje, vreme uspona i vreme pada izlaznog napona logičkih kola.
10. Kako može da se definiše dinamički faktor grananja CMOS logičkih kola (fan-out).
11. Ako su diode u kolu idealne, izračunati i nacrtati oblik napona na izlazu kola sa slike, ako je pobudni napon pravougaoni impuls amplitude  $U$  trajanja  $5\tau$ . Odrediti širinu izlaznog impulsa.



12. Ponoviti prethodni zadatak ako otpornik i kondenzator zamene mesta
13. Ako se na RC integrator u trenutku  $t = 0$  dovede periodična povorka pravougaonih impulsa periode  $T$ , odnosa impuls/pauza=0.5, nacrtati i objasniti grafike napona na izlazu kola za tri slučaja:  $\tau \ll T, \tau \approx T, \tau \gg T$ .
14. Ako se na RC diferencijator u trenutku  $t = 0$  dovede periodična povorka pravougaonih impulsa periode  $T$ , odnosa impuls/pauza=0.5, nacrtati i objasniti grafike napona na izlazu kola za tri slučaja:  $\tau \ll T, \tau \approx T, \tau \gg T$ .
15. Izvesti formulu za vreme uspona kod integratora  $T_R = 2.2\tau$ .
16. Nacrtati i objasniti princip rada bilateralnog prekidača.
17. Nacrtati i objasniti konstrukciju i princip rada analognog multipleksera 2/1. Kolika je ušteda u broju tranzistora u odnosu na kombinacionu realizaciju multipleksera 2/1 upotrebom NI kola?

18. Kako se realizuju zaštite u CMOS kolima?
19. Nacrtati i objasniti realizaciju 2-ulaznih i višeuulaznih nebaferisanih CMOS NI i NILI kola.
20. Šta je to dvostruko i višestruko baferisanje u CMOS kolima i čemu ono služi?
21. Objasniti i nacrtati konstukciju i svrhu trostatičkih bafera, u diskternoj i integrisanoj varijanti.
22. Nacrtati internu strukturu torstatičkih bafera i invertora sa komplementiranim i nekomplementiranim EN signalom
23. Objasniti konstukciju I kola sa otvorenim drejnom. Šta je to *wired or* logika?
24. Objasniti realizaciju binarnog komparatora pomoću kola sa otvorenim drejnom.
25. Objasniti konstrukciju i funkcionisanje jednobitnog bidirekcionog bafera.